



### 3. Praktikumstermin

Rechnerorganisation Praktikum WiSe22/23 | Architektur eingebetteter Systeme |  
Prozesse, Kontrollstrukturen, Variablen

---



## Generics

### Generischer VHDL-Code

- VHDL unterstützt generische Schnittstellen und Implementierungen
  - Implementierung kann bei der Instanziierung angepasst werden
  - Implementierung kann besser wiederverwendet werden
- Schlüsselwort `generic` in `entity` zum Deklarieren
- `generics` können in `entity` und `architecture` benutzt werden.

### Beispiel: Generisches 3-input OR-Gatter

```
entity generic3Or is
    generic ( N : integer := 16 ); -- generic N vom Typ integer mit dem Standardwert 16
    port( a : in std_logic_vector ((N - 1) downto 0); -- Verwendung des generic zur
          b : in std_logic_vector ((N - 1) downto 0); -- Definition der Ein- und
          c : in std_logic_vector ((N - 1) downto 0); -- Ausgangsvektoren.
          y : out std_logic_vector ((N - 1) downto 0));
end entity generic3Or;

architecture behavioral of generic3Or is
begin
    y <= a or b or c;
end architecture behavioral;
```



## Generics

### Instanziierung

- Generics können bei der Instanziierung angegeben werden
- generic map analog zu port map
  - **Achtung:** kein Semikolon nach generic map

### Beispiel: Instanziierung des generischen 3-input OR-Gatters

```
signal in1,in2, in3 : std_logic_vector(41 downto 0) := (others => '0');
signal output      : std_logic_vector(41 downto 0);
...
or42: entity work.genericOr3
  generic map(      -- Zuweisung der Generics
    N => 42         -- Instanziierung mit N = 42
  )                -- Kein Semikolon
  port map(        -- Zuweisung von In- und Outputs
    a => in1,
    b => in2,
    c => in3,
    y => output
  );
...
```



## Nebenläufige Anweisungen

- VHDL-Code wird standardmäßig *nebenläufig* interpretiert
- d. h. der Code wird nicht (wie z. B. in C) nacheinander, von oben nach unten, sondern vollständig zeitgleich abgearbeitet
- Die Reihenfolge hat *keinen* Einfluss auf das Ergebnis:

```
architecture foo1 of bar is
begin
  a <= '1'
  b <= '0'
  y <= a and b
end;
```

```
architecture foo2 of bar is
begin
  y <= a and b
  b <= '0'
  a <= '1'
end;
```

*Beide Beschreibungen führen zu demselben Ergebnis*

- **VHDL-Schlüsselwörter:**  
*when-else, with-select, ...*




Verhaltensebene

## Sequenzielle Anweisungen

- Deshalb existieren in VHDL sog. Prozess-Statements
- Anweisungen in einem Prozess werden sequenziell ausgeführt
- Das Prozess-Statement selbst ist aber nebenläufig
- Es können also mehrere Prozesse parallel ablaufen
 
### – VHDL-Schlüsselwörter:

*process, if-else-elsif, case-when, function, procedure, ...*



## Prozess-Statement

- Ein Prozess kann *nur* im Anweisungsteil einer architecture stehen

```
[<process_name>: ]process (<sensitivity_list>
-- space for variable declarations
begin
-- sequential statements
end process;
```

- Der Prozess-Name ist optional und kann weggelassen werden

## Empfindlichkeitsliste (engl. sensitivity list)

- Liste der Signale, bei denen der Prozess aktiviert wird
- Änderung eines Signals bewirkt Abarbeitung des Prozesses
- Faustregel für **kombinatorische** Prozesse: alle Signale, auf die innerhalb des Prozesses lesend zugegriffen wird (Signalzuweisung, case, if), sollten in der Empfindlichkeitsliste stehen!




## Kontrollstrukturen Was ist das?
 
### Kontrollstrukturen...

- ... fassen mehrere Anweisungen in einer zusammen
- ... können demnach situationsabhängig „entscheiden“
- Es existieren zwei verschiedene Kontrollstrukturen
- Wir demonstrieren diese im Folgenden anhand der Entity:

```
entity bcd is
    port(bcd      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          bitmask : out std_logic_vector(6 downto 0));
end entity bcd;
```
- Außerdem zeigen wir ihr jeweiliges nebenläufiges Pendant



## Sequenziell:

```
architecture if_example of bcd is
begin
    bcd_to_7seg: process(bcd)
    begin
        if (bcd = "0000") then
            bitmask <= "0111111";
        elsif (bcd = "0001") then
            bitmask <= "0000110";
        -- ...
        else
            bitmask <= "1000000";
        end if;
    end process;
end architecture if_example;
```

## Nebenläufig:

```
architecture when_example of bcd is
begin
    output <= "0111111" when bcd = "0000" else
               "0000110" when bcd = "0001" else
               -- ...
               "1000000";
end;
```

- Die Beispiele wurden aus Platzgründen gekürzt
- **für priorisierte Abfragen:**
  - Erste erfüllte Bedingung beendet den Prozess
  - Nützlich, wenn mehrere Belegungen möglich sind
- Komplexere Bedingungen, z.B. A and B ebenfalls möglich





### Sequenziell:

```
architecture case_example of bcd is
begin
    bcd_to_7seg: process(bcd)
    begin
        case bcd is
            when "0000" => bitmask <= "0111111";
            when "0001" => bitmask <= "0000110";
            -- ...
            when others => bitmask <= "1000000";
        end case;
    end process;
end architecture case_example;
```

### Nebenläufig:

```
architecture with_example of bcd is
begin
    with bcd select
        bitmask <= "0111111" when "0000",
                  "0000110" when "0001",
                  -- ...
                  "1000000" when others;
end architecture with_example;
```

- Die Beispiele wurden aus Platzgründen gekürzt
- **Für exklusive Abfragen:**
- Nützlich, wenn bloß eine Belegung möglich ist
- Alle anderen Bedingungen notwendigerweise falsch
- Komplexere Bedingungen, z.B. A and B ebenfalls möglich



## Variablen

- Innerhalb eines Prozesses können *Variablen* deklariert werden

```
variable <variable_name>: <data_type>; -- Syntax
```

```
variable test_vector: std_logic_vector(3 downto 0); -- Beispiel
```

- Ihnen kann genauso wie Signalen ein Wert zugewiesen werden

```
<variable_name> := <value>; -- Syntax
```

```
test_vector := "1000"; -- Beispiel
```

- Die Zuweisung erfolgt bei Variablen mit `:=`, bei Signalen mit `<=`
- Wir können auch bei der Deklaration mit einem Wert initialisieren:


```
variable <variable_name>: <data_type> := <value>; -- Syntax 1
```

```
signal <signal_name>: <data_type> := <value>; -- Syntax 2
```

```
variable test_vector1: std_logic_vector(3 downto 0) := "1000"; -- Beispiel 1
```

```
signal test_vector2: std_logic_vector(3 downto 0) := "0110"; -- Beispiel 2
```

 - Die Initialisierung erfolgt *immer* mit `:=`



## Variablen

- Bei Variablen erfolgt diese Zuweisung aber *sofort*
- Bei Signalen hingegen erst zum *Ende* des Prozesses

```
entity bar is
  port(i:      in  std_logic;
        o1, o2: out std_logic);
end entity bar;
```

```
architecture foo1 of bar is
begin
  process (i)

  begin
    o1 <= i;

    o2 <= not o1;
    -- o2 != not i
  end process;
end architecture foo1;
```

```
entity bar is
  port(i:      in  std_logic;
        o1, o2: out std_logic);
end entity bar;
```

```
architecture foo2 of bar is
begin
  process (i)
    variable tmp: std_logic;
  begin
    o1 <= i;
    tmp := i;
    o2 <= not tmp;
    -- o2 == not i
  end process;
end architecture foo2;
```

👉 Werden einem Signal innerhalb eines Prozesses mehrere Werte zugewiesen, ist *nur* die letzte Zuweisung tatsächlich gültig!